


292

F

نام:

نام خانوادگی:

محل امضا:

 

292F

صبح جمعه

۹۳/۱۲/۱۵

دفترچه شماره ۱ از ۲



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می شود.

امام خمینی (ره)

آزمون ورودی

دوره های دکتری (نیمه متمرکز) داخل - سال ۱۳۹۴

مهندسی کامپیوتر - معماری سیستم های کامپیوتری

(کد ۲۳۵۵)

مدت پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۴۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی (مدار منطقی - معماری کامپیوتر پیشرفته، VLSI پیشرفته)	۴۵	۱	۴۵


این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

اسفند ماه - سال ۱۳۹۳

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و ...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می باشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار می شود.

 ۱- کدام گزینه در مورد مخاطره در مدار داده شده صحیح است؟



- (۱) گذار $abcd:1111 \rightarrow 0111$ یک glitch با پهنایی برابر تأخیر ۱ گیت ایجاد می‌کند
 (۲) گذار $abcd:1011 \rightarrow 1001$ یک glitch با پهنایی برابر تأخیر ۱ گیت ایجاد می‌کند
 (۳) گذار $abcd:1111 \rightarrow 1011$ یک glitch با پهنایی برابر تأخیر ۲ گیت ایجاد می‌کند
 (۴) گذار $abcd:1101 \rightarrow 1111$ یک glitch با پهنایی برابر تأخیر ۲ گیت ایجاد می‌کند

۲- ساده‌سازی تابع زیر به صورت SOP چند جواب (تا حد امکان ساده شده) دارد؟

$$f(w, x, y, z) = \prod M(0,4,7,8,11), \text{ don't care: } (2, 15)$$

۱ (۱)


۲ (۲)

۳ (۳)

۴ (۴)

۳- فرض کنید در نمودار حالت روبرو حالت فعلی $(ABC) = 110$ و ورودی X برابر با ۰ است. حالت بعدی را بدست آورید؟ اگر در پیاده‌سازی این نمودار با استفاده از ۳ فلیپ-فلاپ JK داشته باشیم:
 
$$\begin{aligned} J_A &= B'X & K_A &= 1 \\ J_B &= A+C'X' & K_B &= XC'+CX' \\ J_C &= AX+A'B'X' & K_C &= X \end{aligned}$$




001 (۱)

010 (۲)

011 (۳)

111 (۴)

 ۴- به فرض این که سیگنال load همگام با clk است، دنباله خروجی شمارنده‌ی زیر کدام است؟




(۱) $6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 10 \rightarrow 11 \rightarrow 6 \rightarrow \dots$

(۲) $0 \rightarrow 1 \rightarrow \dots \rightarrow 10 \rightarrow 11 \rightarrow 0 \rightarrow \dots$

(۳) $6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 10 \rightarrow 11 \rightarrow 12 \rightarrow 6 \rightarrow \dots$

 (۴) $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 8 \rightarrow 9 \rightarrow 10 \rightarrow 11 \rightarrow 12 \rightarrow 0 \rightarrow \dots$

۵- عبارت SOP متعارف تابع $F(w,x,y)$ کدام است؟



(۱) $\Sigma m(0,1,5,7)$

(۲) $\Sigma m(0,2,6,7)$

(۳) $\Sigma m(1,3,4,5)$


(۴) $\Sigma m(2,3,4,6)$

۱۰- برای ساخت یک مالتی پلکسر ۱۶ به ۱ (16X1 MUX) از کدامیک از موارد زیر میتوان استفاده کرد؟

- (۱) چهار 4X1 MUX و یک 2X1 MUX
- (۲) یک 8X1 MUX و هشت 2X1 MUX
- (۳) چهارده 2X1 MUX
- (۴) موارد ۲ و ۳


۱۱- خروجی مدار زیر برای ورودی‌های سه بیتی A و B کدام است؟

 - (۱) $-A(A+B)$
- (۲) $-A-B-1$
- (۳) $A+B-2$
- (۴) $-(A+B)-2$



۱۲- شکل زیر کدام تابع منطقی سه ورودی را نشان میدهد؟


 
- (۱) $A+B+C$
- (۲) $\overline{A+B+C}$
- (۳) $AB+AC+BC$
- (۴) $\overline{AB+AC+BC}$



۱۳- کدام گزاره درست است؟

  - (۱) XOR با قابلیت wired-AND یک گیت کامل است.
- (۲) XOR با قابلیت wired-OR یک گیت کامل است.
- (۳) XOR یک گیت کامل است.
- (۴) موارد ۱ و ۲ درست هستند.

۱۴- کدام مدار عدد چهاربیتی منفی متمم-۲ $(x_3x_2x_1x_0)$ را به معادل متمم-۱ $(y_3y_2y_1y_0)$ تبدیل میکند؟



۱۵- مدار متناظر با کدام جدول کارنو کامل است؟

	$\overline{xy}$	$\overline{xy}$	xy	$\overline{xy}$
$\overline{z}$	1		1	
z		1		1

(۱)

	$\overline{xy}$	$\overline{xy}$	xy	$\overline{xy}$
$\overline{z}$		1		1
z	1		1	

(۲)


	$\overline{xy}$	$\overline{xy}$	xy	$\overline{xy}$
$\overline{z}$	1	1	1	
z		1		1

(۳)

	$\overline{xy}$	$\overline{xy}$	xy	$\overline{xy}$
$\overline{z}$			1	
z		1	1	1

 (۴)

۱۶- اگر مدار زیر از حالت اولیه 00 شروع بکار کند پس از دو پالس ساعت خروجی چه خواهد بود؟




$$Q_1Q_0 = 00 \quad (۱)$$

$$Q_1Q_0 = 10 \quad (۲)$$

$$Q_1Q_0 = 01 \quad (۳)$$

$$Q_1Q_0 = 11 \quad (۴)$$

۱۷- مقدار خروجی out چیست؟

 


(۱) همواره 0

(۲) همواره 1

(۳) وقتی $A < B$ باشد، خروجی 0 است

 (۴) وقتی $A < B$ باشد، خروجی 1 است

۱۸- با توجه به شکل زیر کدام گزینه صحیح است؟



(۱) مدار B نسبت به نویز حساستر از مدار A است.





(۲) مدار A نسبت به نویز حساستر از مدار B است.

(۳) هر دو مدار A و B مثل هم به نویز حساسند.


(۴) با این اطلاعات نمیتوان در مورد حساسیت به نویز این دو مدار قضاوت کرد.

۱۹- مدار معادل تابع خروجی مشخص شده توسط جدول کارنو زیر کدام است؟

	$\bar{c}\bar{d}$	$\bar{c}d$	cd	$c\bar{d}$
$\bar{a}\bar{b}$	1	0	1	0
$\bar{a}b$	0	1	0	1
$a\bar{b}$	1	0	0	0
ab	0	x	x	1

    

 ۲۰- کدامیک از مدارهای زیر میتواند به عنوان FA استفاده شود؟



(۱) مدار A

(۲) مدار B

(۳) مدار A و C

(۴) مدار B و C

۲۱- کدام گزینه در مورد روشهای سوئیچینگ در چند کامپیوترها صحیح است؟

- (۱) امکان به کارگیری کانال مجازی فقط در روشهای سوئیچینگ VCT و ذخیره-و-ارسال وجود دارد.
- (۲) روش سوئیچینگ ذخیره-و-ارسال (store and forward) برای شبکه‌های با قطر کوچک مناسبتر است.
- (۳) کارایی روش سوئیچینگ خزشی (wormhole switching) و روش سوئیچینگ مدار (circuit switching) در ترافیک شبکه سنگین تقریباً یکسان است.
- (۴) کارایی روش سوئیچینگ VCT (virtual cut-through switching) و روش سوئیچینگ مدار (circuit switching) در ترافیک شبکه سبک تقریباً یکسان است.

۲۲- میخواهیم n برنامه هر یک با زمان اجرای T و زمان اجرای بخش سریال t و n برنامه دیگر با زمان اجرای $2T$ و زمان اجرای بخش سریال t را اجرا کنیم. حداکثر تسریع قابل احتصال برای اجرای این $2n$ برنامه روی یک سیستم چندپردازنده متشکل از n پردازنده (نسبت به اجرای روی یک پردازنده) چیست؟

(۱) n

(۲) $2nt / T$

(۳) $2n / 3$

(۴) $3nT / (t + 2(T - t) / n)$

۲۳- اگر فاصله همینگ آدرس دو گره A و B در یک شبکه فوق مکعب (hypercube) n بعدی برابر m باشد، فاصله این دو گره و تعداد مسیرهای متفاوت بین آنها به ترتیب کدام است؟

(۱) m گام و m مسیر

(۲) m گام و $m!$ مسیر

(۳) $m-1$ گام و $m!$ مسیر

(۴) $m-1$ گام و m مسیر

۲۴- جدول رزرواسیون یک سیستم خط لوله‌ای ۳ سطحی به شکل زیر است. کدام تاخیر راه اندازی (initiation latency) منجر به بروندهی (throughput) بیشتر (بر حسب سیکل) خواهد شد؟

	t	t	t	t	t	t
S	X					X
S		X		X	X	
S			X			

(۱) ۲

(۲) ۳

(۳) ۴

(۴) ۵

۲۵- جدول رزرواسیون زیر نشاندهنده چگونگی فعالیتهای سطوح مختلف یک خط لوله برای محاسبه دو تابع A و B است. ماتریس تصادم اولیه (initial collision matrix) کدام است؟

	t1	t2	t3	t4	t5
S1	A			B	
S2	B		B		A
S3		A	A		B
S4		B		A	

$$M_A = \begin{bmatrix} 0001 \\ 1010 \end{bmatrix}, \quad M_B = \begin{bmatrix} 0110 \\ 0010 \end{bmatrix} \quad (۱)$$

$$M_A = \begin{bmatrix} 0001 \\ 1010 \end{bmatrix}, \quad M_B = \begin{bmatrix} 0010 \\ 0110 \end{bmatrix} \quad (۲)$$

$$M_A = \begin{bmatrix} 0001 \\ 0110 \end{bmatrix}, \quad M_B = \begin{bmatrix} 1010 \\ 0010 \end{bmatrix} \quad (۳)$$

$$M_A = \begin{bmatrix} 0110 \\ 1010 \end{bmatrix}, \quad M_B = \begin{bmatrix} 0001 \\ 0010 \end{bmatrix} \quad (۴)$$

۲۶- در یک پردازنده خط لوله ای دستورات نوع A و نوع B سطوح زیر را برای واکنشی و اجرا بایستی طی کنند. برای اجرای دو دستور متوالی (دستور i از نوع A و دستور i+1 از نوع B) در یک برنامه احتمال وقوع کدام hazard وجود دارد؟

	Cycle 1	Cycle 2	Cycle 3	Cycle 4	Cycle 5	Cycle 6	Cycle 7	Cycle 8
A	fetch	decode	Read register operand 1	Read register operand 2	Read register operand 3	Read register operand 4	ALU	Write register operand 1
	Cycle 1	Cycle 2	Cycle 3	Cycle 4	Cycle 5	Cycle 6		
B	fetch	decode	Read register operand 1	Write register operand 2	ALU	Write register operand 1		

write-after-write(۲)

read-after-write(۱)

(۴) هر یک از موارد ۱، ۲، و ۳ میتوانند رخ دهند.

write-after-read(۳)

۲۷- کدام گزینه در مورد انواع فقدان (miss) در حافظه نهان صحیح است؟

(۱) فقدان تضاد (conflict miss) فقط در حافظه نهان با نگاشت مستقیم رخ میدهد.

(۲) فقدان اجباری (compulsory miss) فقط در حافظه نهان با نگاشت مستقیم رخ میدهد.

(۳) فقدان ظرفیت (capacity miss) فقط در حافظه نهان با نگاشت کاملاً انجمنی (fully-associative) رخ میدهد.

(۴) هر سه نوع فقدان اجباری، تضاد و ظرفیت میتوانند در حافظه نهان با نگاشت مجموعه-انجمنی (set-associative) رخ دهند.

۲۸- در یک کامپیوتر برداری خط لوله الف (دارای n سطح) برای محاسبه تابع $f1$ روی عناصر بردار ورودی و خط

لوله ب (دارای m سطح) برای محاسبه تابع $f2$ روی عناصر بردار ورودی موجودند. اگر تسریع محاسبه متوالی دو تابع $f1$ و $f2$ روی عناصر بردار ورودی V (یعنی محاسبه $f1(f2(V))$) در سیستم با امکان زنجیرکردن خطوط لوله (pipeline chaining) نسبت به سیستم خط لوله معمولی (بدون امکان زنجیر

کردن) برابر $\frac{3}{2}$ باشد تعداد عناصر بردار ورودی (طول بردار) چقدر است؟

(۱) $m + n + 1$ (۲) $m - n - 1$ (۳) $2m + 2n$

(۴) با این فرضیات قابل تعیین نیست.

۲۹- در یک پیش بینی کننده پرش دو بیتی از نوع $GAs(2,4)$ آدرس دستور پرش جاری a و تابع نگاشت آدرس به مجموعه f است. اگر برای دستور پرش جاری داشته باشیم $f(a)=2$ و سه دستور پرش قبلی به ترتیب $taken$ ، $taken$ ، $not-taken$ بوده باشند و جدول PHT (Pattern history table) بصورت زیر باشد، خروجی پیش بینی کننده و مقدار جدید درایه مربوطه در جدول PHT به ترتیب چه خواهد بود؟

PHT	00	01	10	11	
00	10	00	11	00	(۱) $not-taken$ و 00
01	10	11	11	01	(۲) $not-taken$ و 01
10	11	10	11	01	(۳) $taken$ و 10
11	01	00	01	00	(۴) $taken$ و 11

۳۰- کدام گزاره صحیح است؟

- (۱) در معماری کامپیوترهای برداری کاربرد خط لوله منحصر در واحد محاسبه (ALU) است.
- (۲) وابستگی داده‌ای $read-after-write$ را میتوان با روش $register\ renaming$ از بین برد.
- (۳) روش پرش معوق (delayed branch) روشی برای به تاخیر انداختن دستور پرش است تا نتیجه انجام یا عدم انجام پرش مشخص شود.
- (۴) روشهای جایگزینی NRU (not recently used) و LRU (least recently used) در یک حافظه نهان $2-way\ set\ associative$ معادلند.

۳۱- در یک خط لوله، بردار تصادم اولیه (initial collision vector) برابر $V_0 = (1101011)$ است. کدام گزینه درست است؟

منظور از MAL (minimum average latency) مقدار کمینه متوسط تاخیر راه اندازی است.

- (۱) $MAL = 4$ و $(3, 5)$ سیکل حریصانه (greedy cycle) است.
 - (۲) $MAL = 4$ و $(3, 8)$ سیکل حریصانه (greedy cycle) است.
 - (۳) $MAL = 4/5$ و $\langle 3, 9, 5, 3 \rangle$ یک دنباله تاخیرهای راه اندازی مجاز است.
 - (۴) $MAL = 4/5$ و $\langle 3, 9, 3, 6 \rangle$ یک دنباله تاخیرهای راه اندازی مجاز است.
- ۳۲- قطر (diameter) و پهنای میان برشی (bisection width) یک شبکه توری مدور n -بعدی (n -torus) با اندازه ابعاد $2k$ گره برابر است با:

$$(1) \quad k^{n-1} \text{ و } nk - n$$

$$(2) \quad 2^n k^{n-1} \text{ و } nk$$

$$(3) \quad 2k^{n-1} \text{ و } nk$$

$$(4) \quad 2^{n-1} k^{n-1} \text{ و } nk - n$$

۳۳- با فرض اینکه ۲۰٪ دستورات یک برنامه پرش شرطی هستند، حداکثر تسریع در اجرای این برنامه روی یک پردازنده ابراسکالر ۴-راهه (4-way superscalar) با خط لوله ۸ سطحی نسبت به پردازنده با معماری معمولی (بدون خط لوله) چیست؟ فرض کنید در پردازنده ابراسکالر مذکور از یک پیش بینی کننده پرش با نرخ پیش بینی صحیح ۹۰٪ استفاده میشود.

(۱) حدود ۳۲

(۲) حدود ۲۶

(۳) حدود ۲۰

(۴) حدود ۱۲

۳۴- کدام گزینه توابع مناسب Lock و Unlock را برای پیاده سازی ناحیه بحرانی نشان میدهد؟
دستورات test_and_set و exchange اتمیک هستند. دستور JCXZ در صورتی که محتویات ثبات CX صفر باشد به آدرس داده شده پرش میکند.

(۱)

Lock:	test_and_set	lock_var	Unlock:	move	lock_var,#0
	jnz	Lock;			jump if not-zero

(۲)

Lock:	test_and_set	lock_var	Unlock:	move	lock_var,#1
	jz	Lock;			jump if zero


(۳)

Lock:	move	CX,#1	Unlock:	move	lock_var,#1
Loop1:	exchange	CX,lock_var			
	jcxz	Loop1			

(۴)

Lock:	move	CX,#1	Unlock:	move	lock_var,#0
Loop1:	exchange	CX,lock_var			
	Compare	CX,#1			
	jeq	Loop1;			jump if equal

 ۳۵- در یک سیستم چندپردازنده متقارن، که از پروتکل MSI برای همسانی حافظه‌های نهان استفاده می‌کند، وضعیت حافظه مشترک و حافظه‌های نهان مطابق شکل زیر است. حافظه‌های نهان از نوع Direct Map هستند و برای سادگی فرض کنید هر کدام فقط ۴ بلوک دارند و در هر بلوک ۴ بایت ذخیره می‌شود و همچنین هر Tag، تمام آدرس را در بر دارد. (داده‌های ۴ بایتی بترتیب صعودی آدرس، از چپ به راست نوشته شده‌اند).




پس از اجرای رشته عملیات زیر، مقدار و وضعیت داده‌ی آدرس ۱۱۷ در حافظه مشترک و نیز در حافظه‌های نهان سه پردازنده چگونه است؟

- P۰ مقدار ۲۰ را در آدرس ۱۰۲ می‌نویسد.
- P۰ با شروع از آدرس ۱۱۹، دو بایت می‌خواند.
- P۰ مقدار ۳۰ را در آدرس ۱۱۷ می‌نویسد.
- P۱ از آدرس ۱۱۶ یک بایت می‌خواند.
- P۳ از آدرس ۱۱۹ یک بایت می‌خواند.
- P۰ مقدار ۲۰ را در آدرس ۱۱۹ می‌نویسد.


- (۱) P۰: M, ۳۰. P1: I, ۳۰. P3: I, ۳۰. Shared-Memory: up to date, ۳۰.
- (۲) P۰: M, ۳۰. P1: I, ۰۰. P3: I, ۳۰. Shared-Memory: out of date, ۳۰.
- (۳) P۰: S, ۳۰. P1: S, ۳۰. P3: S, ۳۰. Shared-Memory: up to date, ۳۰.
- (۴) P۰: M, ۳۰. P1: I, ۳۰. P3: I, ۳۰. Shared-Memory: out of date, ۳۰.

۳۶- در شکل زیر چه تابعی پیاده سازی شده است؟

OR (۱) AND (۲) NOR (۳) NAND (۴)

 

 ۳۷- در مدار شکل زیر، ورودی‌های α و β را به گونه‌ای تعیین کنید که خروجی مدار یک XNOR سه ورودی باشد.



$\alpha = A, \beta = \bar{A}$ (۲)


$\alpha = \bar{A}, \beta = A$ (۱)

$\alpha = B, \beta = \bar{B}$ (۴)

$\alpha = \bar{B}, \beta = B$ (۳)


۳۸- خروجی مدار زیر چه دروازه منطقی می باشد؟
توجه: معکوس کننده در $V_{DD}/2$ تغییر حالت میدهد.

 - (۱) XOR
- (۲) AND
- (۳) NAND
- (۴) $AB + AC + BC$




۳۹- خروجی out در چند حالت در وضعیت شناور (High Z) است؟

 - (۱) دو حالت
- (۲) سه حالت
- (۳) بیش از سه حالت
- (۴) هیچ حالت




۴۰- در شکل زیر، کدام ترانزیستور کمترین ولتاژ آستانه (V_t) را دارد؟

 - (۱) M_1
- (۲) M_2
- (۳) M_3
- (۴) ولتاژ آستانه همه ترانزیستورها یکسان است.



۴۱- اگر خازن‌های نمایش داده شده بسیار بزرگ‌تر از خازن‌های مربوط به ترانزیستورها باشند، و بخواهیم از دو خروجی مدار زیر به عنوان خروجی‌های یک **full adder** استفاده کنیم، در چند حالت جواب اشتباه خواهیم گرفت؟ (یعنی حداقل یکی از دو خروجی مقدار نادرست خواهد داشت).

 توجه: معکوس‌کننده‌ها در $V_{DD}/2$ تغییر حالت می‌دهد.




- (۱) یک حالت
- (۲) دو حالت
- (۳) سه حالت
- (۴) بیش از سه حالت

۴۲- می‌خواهیم یک گیت **NOR** سه ورودی نامتقارن طراحی نماییم که در آن یک ورودی (**A**) نسبت به دو ورودی دیگر ترجیح داده شده باشد. اگر اندازه ترانزیستورهای **NMOS** برابر ۱، اندازه ترانزیستور **PMOS** متصل به **A** برابر ۴، و مقدار تلاش منطقی (**logical effort**) در ورودی **A** برابر پنج سوم باشد، اندازه ترانزیستورهای **PMOS** متصل به **B** و **C** چقدر است؟

 - (۱) چهار
- (۲) چهار سوم
- (۳) هشت
- (۴) هشت سوم

۴۳- مدار زیر را در نظر بگیرید. با فرض این که تاخیر لچها در داخل تاخیر مدارهای ترکیبی لحاظ شده- است، حداکثر فرکانس کاری مدار چند هرتز است؟




$$\begin{aligned} \text{Skew} &= 100 \text{ ps} \\ \Delta 4 &= 300 \text{ ps} \\ \Delta 3 &= 200 \text{ ps} \\ \Delta 2 &= 900 \text{ ps} \\ \Delta 1 &= 300 \text{ ps} \end{aligned}$$

- (۱) $10^{12} / 1300$
- (۲) $10^{12} / 1750$
- (۳) $10^{12} / 1850$
- (۴) $10^{12} / 2150$

۴۴- می‌خواهیم یک حافظه **SRAM** که ۱۰۲۴ کلمه ۴ بیتی دارد بسازیم. اگر قرار باشد که این حافظه به صورت یک مربع چینش بشود، سائز هر سلول حافظه ۰/۱۷۵ میکرون مربع باشد، و مساحت قسمتهای جانبی ۳۰٪ از کل فضای حافظه را تشکیل دهد، کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح است؟

 - (۱) تعدادمالتی‌پلکسرهای لازم برای ستونها برابر ۶ و سائز کل این حافظه تقریباً برابر با ۹۰۰ میکرون مربع خواهد بود.
- (۲) تعدادمالتی‌پلکسرهای لازم برای ستونها برابر ۴ و سائز کل این حافظه تقریباً برابر با ۹۰۰ میکرون مربع خواهد بود.
- (۳) تعدادمالتی‌پلکسرهای لازم برای ستونها برابر ۶ و سائز کل این حافظه تقریباً برابر با ۱۰۰۰ میکرون مربع خواهد بود.
- (۴) تعداد مالتی‌پلکسرهای لازم برای ستونها برابر ۴ و سائز کل این حافظه تقریباً برابر با ۱۰۰۰ میکرون مربع خواهد بود.

۴۵- در مدار زیر چه ایرادی ممکن است به وجود آید؟



- (۱) خروجی ممکن است نوسانی شود.
- (۲) تغییر ناخواسته خروجی از صفر به یک.
- (۳) به دلیل پدیده latchup ممکن است عملکرد مدار غیر قابل پیش‌بینی شود.
- (۴) امکان دارد خروجی‌های طبقه اول مانع از پیش‌شارژ شدن (precharge) صحیح طبقه نهایی گردد.



